
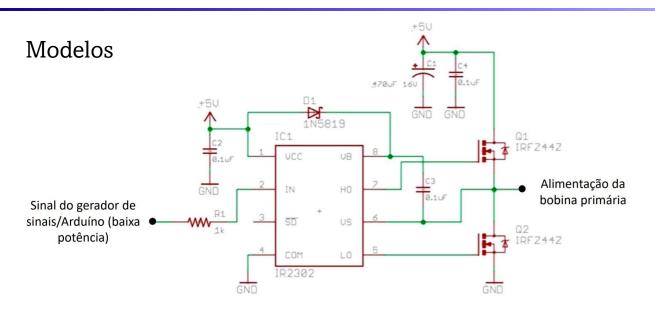


Agenda


Circuito Bobinas Medições/Validações Vídeos


Circuito

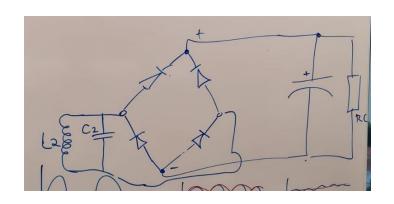




Circuitos Reais

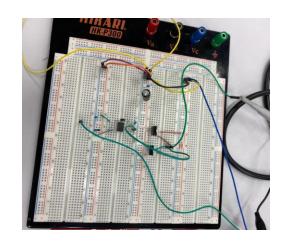

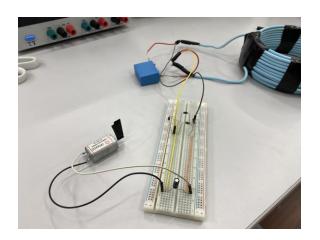


Circuito

Modelo

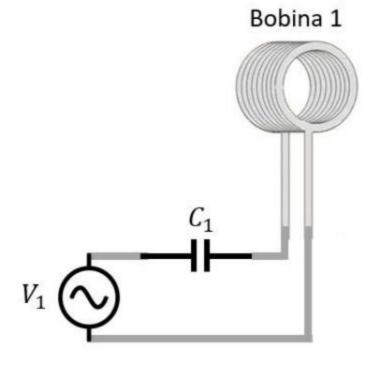
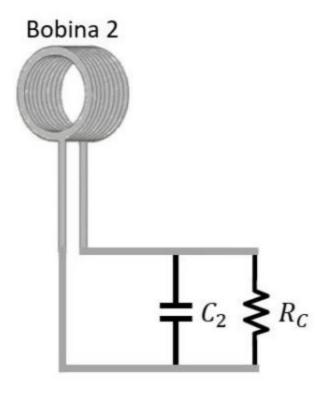
$$V_1(t) = \frac{2}{\pi} V_p \cos(\omega t)$$



Especificação elétrica:

- $C1 = 4.7 \mu F$
- $C2 = 4.7 \mu F$
- $L1 = 215 \mu H$
- $L2 = 215 \mu H$
- RC = 1000Ω
- Vp = 6.5 V
- f = 5000 Hz

Malha 1


$$V_1 = (R_1 + Xc_1 + Xl_1) \cdot \hat{1}1 - X_M \cdot \hat{1}2$$

$$T = \begin{pmatrix} Malha 2 \\ X_{M} \cdot \hat{1}1 = \begin{pmatrix} Xl_{2} + R2 + \begin{pmatrix} \frac{1}{Xc_{2}} + \frac{1}{Rc} \end{pmatrix} \end{pmatrix} \cdot \hat{1}2$$

Bobinas




Calculo de Indutores com Núcleo de Ar

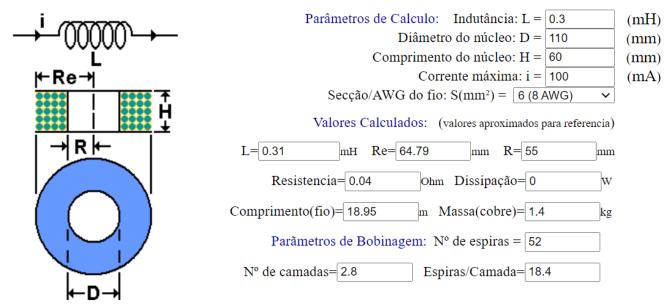


Endereço do Simulador utilizado (Link).

Parâmetros construtivos:

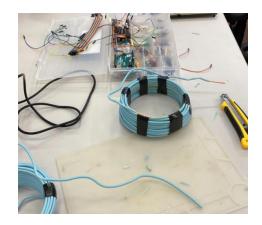- Número de espiras (N) = 52 voltas
- Diâmetro = 110 mm
- Comprimento do núcleo = 60 mm
- Indutância real = 0.215 mH
- Resistência real = 0.7Ω



Medições/Validações

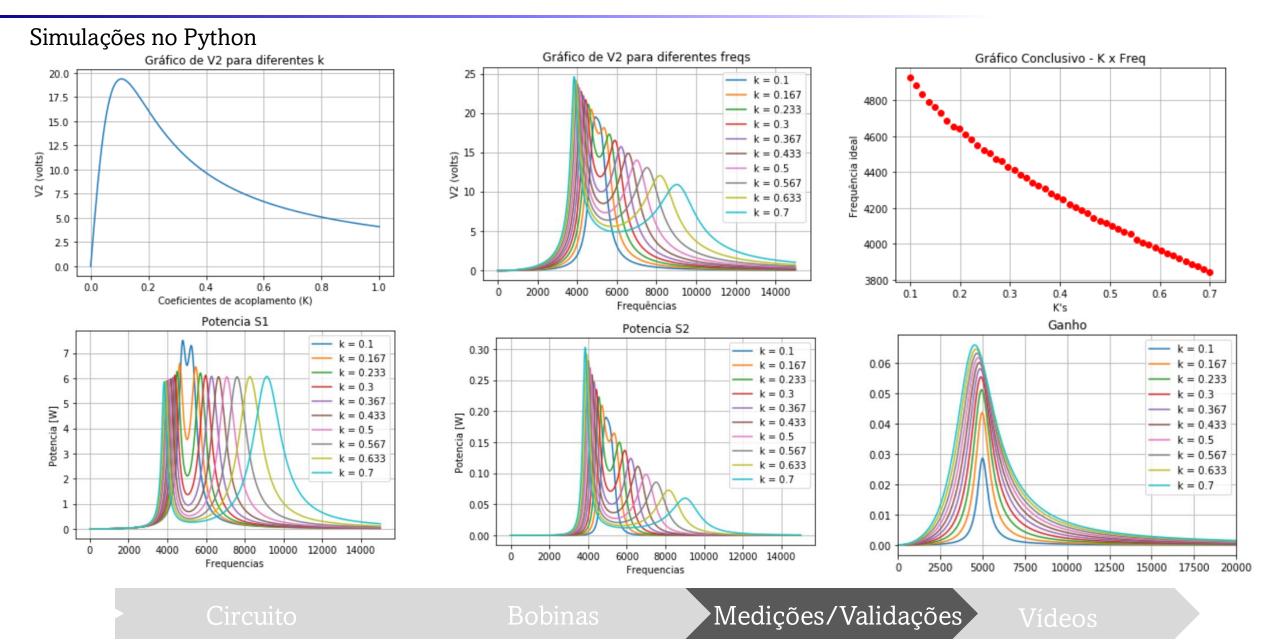


Medições/Validações


Circuito Real

Distância de transmissão (cm)	Vp(V)	R (ohm)
9	15,3	1k
12	16,9	1k
15	16,1	1k
18	13,5	1k
21	9,9	1k
24	7,1	1k
27	5,1	1k
30	3,5	1k
	9 12 15 18 21 24	9 15,3 12 16,9 15 16,1 18 13,5 21 9,9 24 7,1 27 5,1

V2 x Distância (ks)

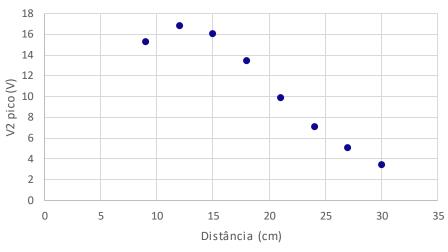



Potência Real X Distância

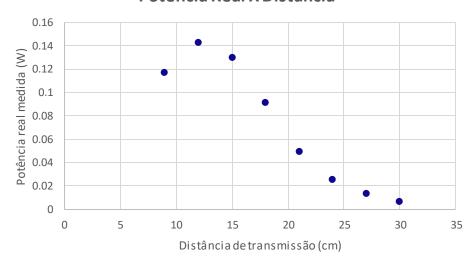

Medições/Validações


Validação do modelo

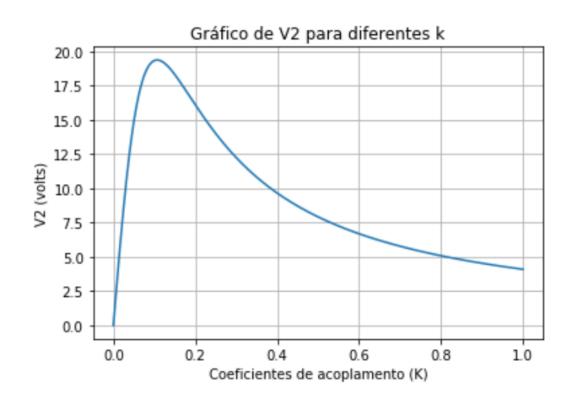

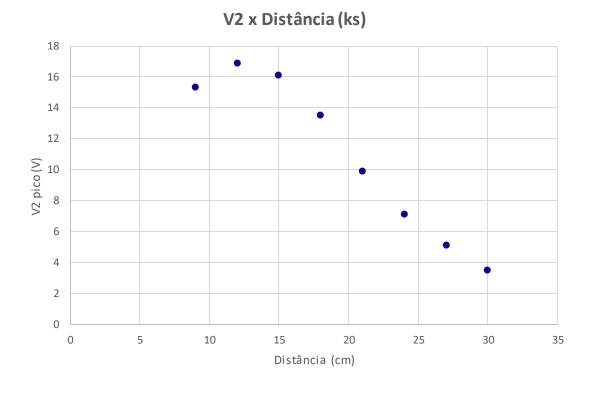


Vídeos


Primeira Medição

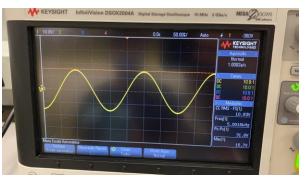


Segunda Medição

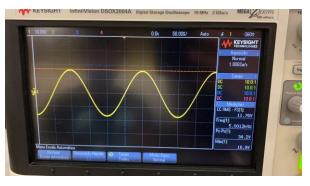

Terceira Medição

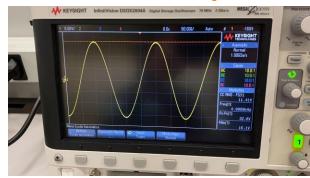


Quarta Medição

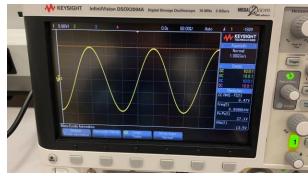


Quinta Medição




Sexta Medição

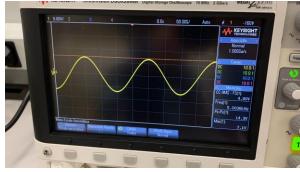

Sétima Medição

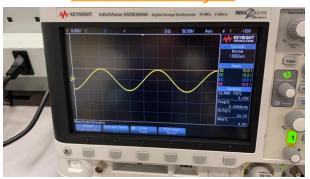

Oitava Medição

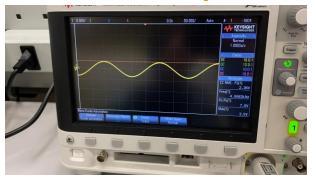

- ☐ <u>Demonstração com motor</u>
 - ☐ <u>Demonstração com LED</u>


Encerramento

Conclusão


Modelo ≈ Simulação

Aplicações do WPT

Microondas

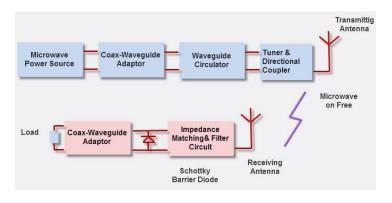

Laser

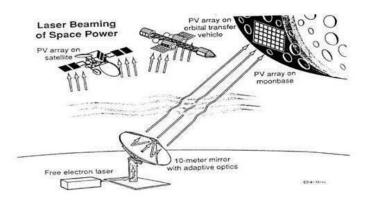

Carregamento Wireless

